

# Índice

## CAPÍTULO 1

### Acústica

---

CONCEPTOS GENERALES .....	1
EL SONIDO .....	2
EL SONIDO COMO FENÓMENO FÍSICO .....	2
Ciclo de una onda .....	4
Período de una onda .....	4
Amplitud de una onda .....	4
Longitud de onda .....	5
Frecuencia de una onda .....	6
Velocidad de propagación de las ondas sonora .....	6
Forma de propagarse las ondas sonoras .....	8
Ondas esféricas .....	8
Ondas planas .....	9
Fase de una onda .....	9
EL SONIDO COMO FENÓMENO FISIOLÓGICO .....	10
CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DE LOS SONIDOS .....	10
Intensidad .....	10
El belio y el decibelio .....	14
Intensidad umbral de audición .....	15
Intensidad de audición dolorosa .....	16
Cálculo de la diferencia entre dos intensidades sonoras distintas .....	18
El neperio .....	19
INTENSIDAD SUBJETIVA .....	21

El fonio .....	21
Tono .....	23
Timbre .....	24
Armónicos .....	24
DIFRACCIÓN DE LAS ONDAS SONORAS .....	26
REFLEXIÓN DE LAS ONDAS SONORAS .....	27
Reverberación .....	28
Absorción .....	28
Refracción de las ondas sonoras .....	30
Ondas estacionarias.....	31
Resonancia .....	32
Efecto Doppler .....	33
Emisor parado y observador en movimiento .....	33
Emisor en movimiento y observador parado .....	35
Emisor móvil con velocidad $v_E$ y observador móvil con velocidad $v_O$ .....	36
Distorsión .....	36
Distorsión de amplitud armónica o no lineal .....	37
Distorsión de frecuencia .....	39
Distorsión de fase .....	40
Distorsión de transitorios .....	42
Distorsión de intermodulación .....	42
Ruido .....	43
Relación señal/ruido .....	44
Coloración .....	44

---

## CAPÍTULO 2

### Altavoces

---

CONCEPTOS GENERALES .....	47
CLASIFICACIÓN DE LOS ALTAVOCES .....	48
ALTAZO DINÁMICO .....	48
Diafragma .....	50
Diafragma de perfil exponencial .....	51
Materiales empleados en la fabricación de diafragmas .....	52
Papel .....	52

---

Polipropileno .....	53
TPX o polimetilpenteno .....	53
Kevlar .....	54
Aluminio y magnesio .....	54
Fibra de carbono .....	55
Carbono depositado .....	56
Cúpulas para tweeters .....	56
Cúpulas blandas .....	57
Cúpulas rígidas .....	57
Campana .....	58
Imán permanente .....	59
Refrigeración .....	62
Bobina móvil .....	63
Influencia del flujo magnético del imán permanente sobre la bobina móvil ....	64
Valor de la inductividad de la bobina con respecto a su posición .....	67
Altavoces con doble bobina .....	71
Parámetros eléctricos de las bobinas de altavoz .....	72
Suspensión y araña .....	73
Sistema de suspensión con elasticidad no constante .....	74
Asimetrías de la suspensión y de la araña .....	75
Tapa de retención de polvo .....	76
Sistema de conexión de la bobina móvil .....	76
Cables .....	76
Círculo equivalente de un cable .....	77
Resistencia óhmica en los cables .....	77
Inductancia parásita en los cables .....	79
Capacidad parásita entre los cables .....	79
OTROS TIPOS DE ALTAVOCES .....	81
Altavoces electrostáticos .....	81
Altavoces piezoelectrinos .....	82
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS ALTAVOCES .....	83
Impedancia nominal ( $Z$ ) .....	83
Frecuencia de resonancia ( $f_s$ ) .....	84
Respuesta de frecuencia .....	86

Potencia máxima ( $P_{\max}$ ) .....	87
Potencia eficaz ( $P_{\text{RMS}}$ ) .....	87
Potencia nominal ( $P$ ) .....	88
Resistencia de la bobina móvil ( $R_e$ ) .....	88
Inductancia de la bobina móvil ( $L_e$ ) .....	88
Flujo magnético en el entrehierro ( $B$ ) .....	88
Factor de fuerza ( $B_L$ ) .....	88
Rendimiento de referencia ( $\eta_0$ ) .....	89
Elasticidad acústica ( $V_{\text{as}}$ ) .....	89
Excursión lineal máxima ( $X_{\max}$ ) .....	89
Superficie del diafragma ( $S_d$ ) .....	89
Volumen desplazado ( $V_d$ ) .....	89
Parámetros de la suspensión .....	90
Resistencia mecánica ( $R_{\text{ms}}$ ) .....	90
Elasticidad de la suspensión ( $C_{\text{ms}}$ ) .....	90
Directividad .....	90
PARÁMETROS THIELE-SMALL .....	90
Sobretensión eléctrica ( $Q_{\text{es}}$ ) .....	91
Sobretensión mecánica ( $Q_{\text{ms}}$ ) .....	91
Sobretensión total ( $Q_{\text{ts}}$ ) .....	91
Determinación de los parámetros Thiele-Small .....	92
Cálculo de la elasticidad acústica $V_{\text{as}}$ .....	92
CLASES DE ALTAVOCES SEGÚN EL RANGO DE FRECUENCIAS	
QUE REPRODUZCAN .....	93
Subwoofer .....	93
Woofer .....	99
Mid-woofer .....	100
Tweeter .....	100
Elíptico .....	101

---

## CAPÍTULO 3

### Filtros

---

CONCEPTOS GENERALES .....	103
CONEXIÓN DE ALTAVOCES .....	104
Conexión en serie .....	104

---

Conección en derivación .....	104
Conección mixta .....	105
<b>FILTROS DE CRUCE .....</b>	<b>106</b>
Frecuencia de corte de un filtro .....	106
Tipos de filtro .....	106
Clasificación de los filtros por la asíntota de su curva de respuesta .....	108
Errores de fase en un filtro .....	110
Parámetro Q de un filtro .....	111
Filtro de Butterworth .....	111
Filtro de Tchebychev .....	111
Filtro de Bessel .....	112
Filtro de Linkwitz-Riley .....	112
<b>FILTROS PARA DOS VÍAS .....</b>	<b>113</b>
Filtros de 1er. orden .....	114
Filtros de 2º orden .....	116
Filtros de 3er. orden .....	120
Filtros de 4º orden .....	122
<b>FILTROS PARA TRES VÍAS .....</b>	<b>124</b>
Filtro de 1er. orden para sistema de tres vías .....	124
Filtro de 2º orden para sistema de tres vías .....	125
<b>FILTROS NOTCH .....</b>	<b>128</b>
<b>REDES DE ATENUACIÓN .....</b>	<b>130</b>
<b>RED ZOBEL .....</b>	<b>133</b>
<b>FILTROS ACTIVOS .....</b>	<b>135</b>
Filtros activos paso bajo .....	136
Filtro activo paso bajo de primer orden .....	137
Filtro activo paso bajo de segundo orden .....	139
Filtro activo paso bajo de orden mayor de 2 .....	142
Filtros activos paso alto .....	144
Filtro activo paso alto de primer orden .....	145

Filtro activo paso alto de segundo orden .....	146
Filtro activo paso alto de orden mayor de 2 .....	148
Filtros activos paso banda .....	149
Filtro activo paso banda de primer orden .....	151
Filtro activo paso banda de segundo orden de banda ancha .....	153
Filtro activo paso banda de segundo orden de banda estrecha .....	155
Filtro activo paso banda de segundo orden de banda muy ancha .....	156
Filtros notch activos .....	157
Filtro notch activo de primer orden .....	158
Filtro notch activo de segundo orden .....	159
Filtro notch activo con Q variable .....	161
EJEMPLO DE FILTRO ACTIVO PARA SISTEMA ESTEREOFÓNICO DE DOS VÍAS .....	162
CONSIDERACIONES SOBRE LOS COMPONENTES PASIVOS UTILIZADOS EN LOS FILTROS DE CRUCE PARA ALTAVOCES .....	165
Resistencias .....	166
Resistencias de carbón .....	166
Resistencias de película de metal o de carbón .....	166
Resistencias de hilo bobinado .....	167
Resistencias de metal-óxido .....	167
Bobinas .....	167
Resistencia parásita .....	167
Efecto Kelvin .....	168
Capacidades parásitas .....	169
Efectos negativos debidos a la saturación del núcleo .....	169
Efectos negativos debidos al acoplamiento entre bobinas .....	171
Elección de la bobina para un filtro .....	172
Condensadores .....	172
Fenómenos parásitos en los condensadores .....	172
ESR: equivalent series resistance (resistencia equivalente serie) .....	173

ESL: equivalent series inductance (inductancia equivalente serie) .....	174
Resistencia en paralelo (leackage).....	174
Absorción dieléctrica (efecto memoria) .....	174
Condensadores electrolíticos .....	175
Condensadores cerámicos .....	176
Grupo I .....	177
Grupo II .....	177
Grupo III .....	178
Condensadores de polímero .....	178
Condensadores de polipropileno (MKP) .....	179
Condensadores de poliéster (mylar o MKT) .....	179
Condensadores de poliestireno .....	179
Condensadores de policarbonato (MKC) .....	179
Condensadores de politetrafluoretileno (teflón) .....	180
Otros tipos de condensadores .....	180
Condensadores de papel impregnado .....	180
Condensadores de mica plateada .....	180
Condensadores de cristal .....	181
Elección del condensador adecuado para un circuito .....	181
Politetrafluoretileno (teflón) .....	180
Cableado .....	182

---

## **CAPÍTULO 4**

### **Cajas**

CONCEPTOS GENERALES .....	185
Bafle perfecto .....	187
Bafle plano .....	188
Bafle plano acodado .....	191

---

## ÍNDICE

---

CAJAS ACÚSTICAS .....	192
Caja sellada o bafle de resonancia infinita .....	192
Cálculo de una caja cerrada .....	194
Caja ELF .....	197
Caja reflectora de bajos (bass-reflex) .....	197
Cálculo de una caja bass-reflex .....	200
Laberinto acústico .....	204
Línea de transmisión .....	205
Caja paso banda .....	208
Cálculo de una caja paso banda de 4º orden .....	210
Caja con radiador pasivo .....	213
SOFWARE PARA EL DISEÑO DE CAJAS .....	215
CONSTRUCCIÓN DE LA CAJA .....	216
Maderas .....	216
Aglomerados .....	217
MDF .....	218
MDF de alta densidad .....	218
Contrachapados .....	218
Dimensiones de la caja .....	219
Materiales absorbentes .....	220
Fibras .....	221
Corcho .....	222
Moqueta de polipropileno .....	222
Corcho-moqueta .....	222
Gomaespuma .....	222
Arena .....	222
Materiales de sellado .....	223
Disposición de los altavoces .....	223
Cables y conectores para bafles .....	224
Bicableado (bi-wiring) .....	226

---

## **APÉNDICES**

---

Directorio de Fabricantes y Distribuidores de Altavoces .....	229
Software Freeware en Internet .....	232
Tutoriales en Internet .....	233
Revistas de Hi-Fi por Internet .....	233
DIY Speaker (Hágalo usted mismo) .....	234
Forums en Internet .....	234

---

## **TUTORIAL**

---

WinISD Pro Alpha .....	235
------------------------	-----